

# 《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2018 级自动化 1 班	姓名	杨朋雨
实验题目	实验一基础实验		
实验时间	2020 年 11 月 8 日	实验地点	26 楼 E342
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价： <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input type="checkbox"/> 实验结果正确； <input type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input type="checkbox"/> 报告规范； 其他：			
评价教师: 崔自强			
<b>实验目的</b> (1)理解流水线 (Pipeline) 设计原理； (2)了解算术逻辑单元 ALU 的原理； (3)熟悉并运用 Verilog 语言设计 ALU； (4)熟悉并运用 Verilog 语言设计流水线全加器；			

报告完成时间: 2020 年 10 月 16 日

# 1 实验内容

## 1.1 ALU 设计实验

实验要求实现以下算术运算功能,其对应的控制码及功能如下:

F <sub>2:0</sub>	功能	F <sub>2:0</sub>	功能
000	A + B(Unsigned)	100	$\overline{A}$
001	A - B	<b>101</b>	<b>SLT</b>
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

表 1: 算数运算控制码及功能

实验要求:

1. 根据 ALU 原理图,使用 Verilog 语言定义 ALU 模块,其中输入输出端口参考实验原理,运算指令码长度为 [2:0]。
2. 内置一个 32 位 num2(值为 32h'01)作为输入到运算器端口 A;
3. 将 sw0-sw7 输入到 num1,经过无符号扩展至 32 位后,输入到运算器的端口 B;
4. 运算器支持“加、减、与、或、非”5 种运算,需要 3 位(8 个操作)。将 sw15-sw14 输入到 op 作为运算器的控制信号;
5. 实现 SLT 功能。
6. 将计算 32 位结果 s 显示到七段数码管 (16 进制)。
7. 验证表 1 中所有功能。
8. 给出 RTL 源程序(.v 文件)

## 1.2 流水线实验

本次实验为仿真实验,设计完成后仅需进行行为仿真。

实验要求:

1. 实现 4 级流水线 8bit 全加器,需带有流水线暂停和刷新;
2. 模拟流水线暂停,仿真时控制 10 周期后暂停流水线 2 周期(第 2 级),流水线恢复流动;
3. 模拟流水线刷新,仿真时控制 15 周期时流水线刷新(第 3 级)。

# 2 实验设计

这一节,主要描述各个模块的功能、接口、逻辑控制方法(状态机控制方法)等。(红字为内容说明,请删除)

## 2.1 ALU

### 2.1.1 功能描述

简单描述实现的功能即可，一句话亦可 (红字为内容说明，请删除)

### 2.1.2 接口定义

接口定义请使用表格，需要包括接口信号名、方向、宽度、含义 (红字为内容说明，请删除)

表 2: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
valid	Output	1-bit	If CPU stopped or any exception happens, valid signal is set to 0.

### 2.1.3 逻辑控制

逻辑控制部分仅需要写清重点控制逻辑，或自行添加的优化逻辑 (红字为内容说明，请删除)

## 2.2 有阻塞 4 级 8bit 全加器

### 2.2.1 功能描述

### 2.2.2 接口定义

### 2.2.3 逻辑控制

## 3 实验过程记录

记录实验的过程，完成了什么样的工作，存在的问题包括哪些，解决方案如何等。subsubsection 名称自行设定。记录实验的过程，完成了什么样的工作，存在的问题包括哪些，解决方案如何等。subsubsection 名称自行设定。(红字为内容说明，请删除)

### 3.1 问题 1:xxxxxxx

问题描述:xxxxxxx

解决方案:xxxxxxx

## 4 实验结果及分析

### 4.1 ALU 验证实验结果

操作	Num1	Result
A + B(Unsigned)	8'b00000010	
A - B	8'b11111111	
A AND B	8'b11111110	
A OR B	8'b10101010	
$\overline{A}$	8'b11110000	
SLT	8'b10000001	

表 3: ALU 结果表

### 4.2 流水线阻塞(暂停)仿真图

 


图 1: 占位图

### 4.3 流水线刷新(清空)仿真图

#### A ALU 代码

仅需要 `alu.v`, 填充至 `lstlisting` 中 (红字为内容说明, 请删除)

#### B 8bit 全加器代码

仅需要 `stallable_pipeline_adder.v`, 填充至 `lstlisting` 中 (红字为内容说明, 请删除)